



اندازه گیری و کنترل کامپیوتری

تمرین پنجم

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

نیم سال دوم ۹۹-۰۰

استاد:

جناب آقای دکتر همت یار

نام و نام خانوادگی:

امیرمهدی نامجو - ۹۷۱۰۷۲۱۲



سوال ۳

فاصله اولیه $1mm$ است. در فاصله $1.02mm$ داریم:

$$C = 880 \times 1/1.02 = 862.7pF$$

در فاصله $0.98mm$ داریم:

$$C = 880 \times 1/0.98 = 898.0pF$$

بازه تغییرات حدوداً $\pm 18pF$ است. اختلاف دو بازه $36pF$ است.

سوال ۶

۱.

$$2.5 \times 10^{-3} \times 200 = 0.5V$$


پس بازه تغییرات بین $-0.5V$ تا $0.5V$ است.

۲.

$$(+200 - (-200))/0.5 = 800$$

یعنی به 800 حالت نیاز داریم. پس حداقل نیاز به 10 بیت داریم.

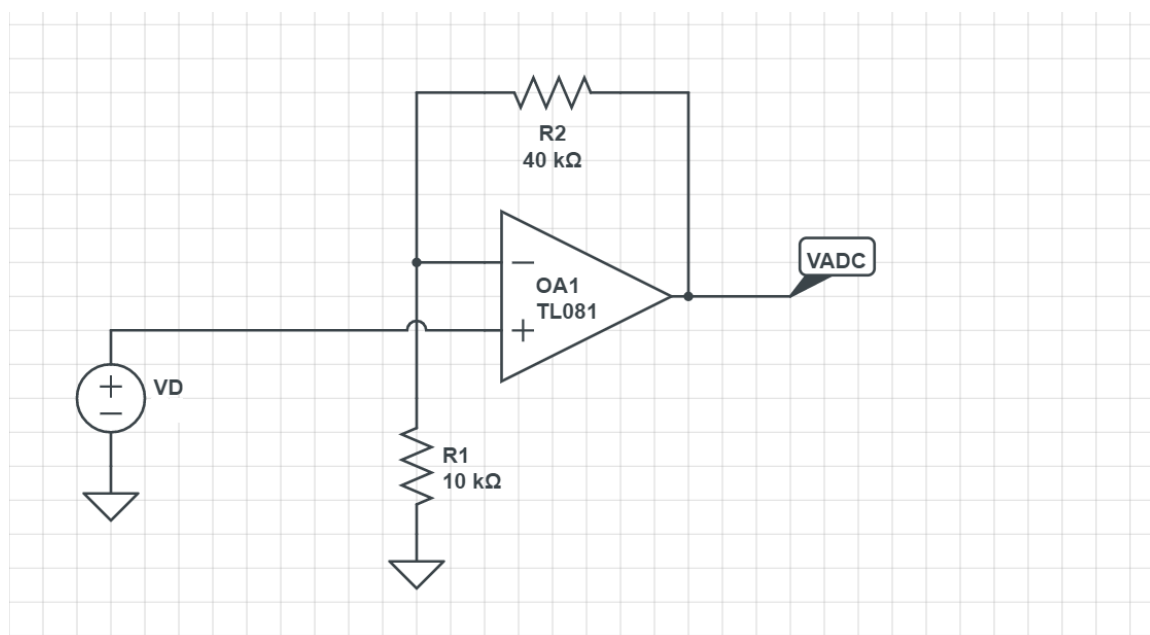۳. در واقع بازه بین -0.5 تا 0.5 ولت را باید به بازه -2.5 تا 2.5 ببریم و خروجی را به ADC بدهیم. در نتیجه Gain مدار 5 است. با مدار غیرمعکوس کننده زیر می توان این کار را انجام داد.





البته در اصل اگر بخواهیم دقیق باشیم، بازه مد نظر ما بین -2.5 تا $2.5/1024 - 2.5$ است. در این صورت با حل دو معادله دو مجهول به عبارت


$$V_{adc} = (4.99756)V_D - 0.0012 = (4.99756)(V_D - 0.00025)$$

می شد که به دلیل کوچک بودن عرض از مبدا، از در نظر گرفتن آن صرف نظر شده است.



سوال ۹

مداری مطابق شکل زیر طراحی می کنیم:

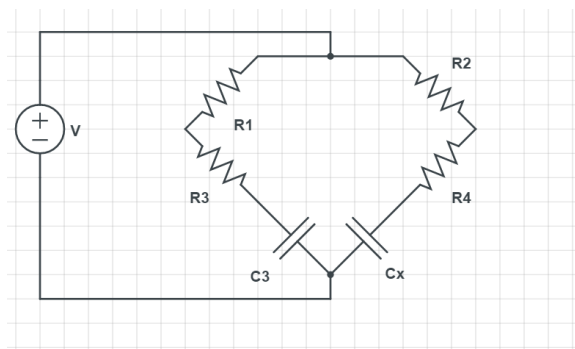

$$R_1(R_4 + 1/(j\omega C_x)) = R_2(R_3 + 1/(j\omega C_3))$$

در نتیجه:

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

$$R_1/(\omega C_x) = R_2/(\omega C_3)$$

با توجه به اعداد داده شده در صورت سوال و همچنین مثال ۴ کتاب، نقطه Null را برابر $C_x = 0.0032\mu F$ در نظر گرفته و داریم:

$$R_1 = R_3 = 1k\Omega, C_3 = 0.02\mu F, C_x = 0.0032\mu F, \omega = 1 \times 2\pi$$

و از حل معادله بدست می آید:

$$R_2 = 6250\Omega$$

حال برای رسم نمودار باید مقاومت کل را برحسب سطح اتیل الکل بدست آوریم. در مثال ۴ کتاب $A = 1.806m^2$ بدست آمده بود و کل طول ظرف هم $5m$ بود. در نتیجه اگر x متر اتیل الکل باشد $5 - x$ متر هوا است. خازن ها هم موازی بوده و مقادیرشان جمع می شود. پس

$$C_x = \epsilon_0 \times (1.806/0.005) \times (K_{ethyl}x + K_{air} \times 5 - K_{air}x) = 3197(25x + 5)pF$$

از طرف دیگر برای اختلاف ولتاژ بین دو سر پل داریم:


$$\delta V = V \left(\frac{R_3 + 1/j\omega C_3}{R_3 + 1/j\omega C_3 + R_1} - \frac{R_4 + 1/j\omega C_x}{R_4 + 1/j\omega C_x + R_2} \right)$$

با جایگذاری این موارد و فاکتور گیری از توان های مشترک در صورت و مخرج داریم:


$$\Delta V = 5 \left[\frac{1 - 7.96j}{2 - 7.96j} - \frac{6.25 - j\frac{498}{25x+5}}{12.5 - j\frac{498}{25x+5}} \right]$$



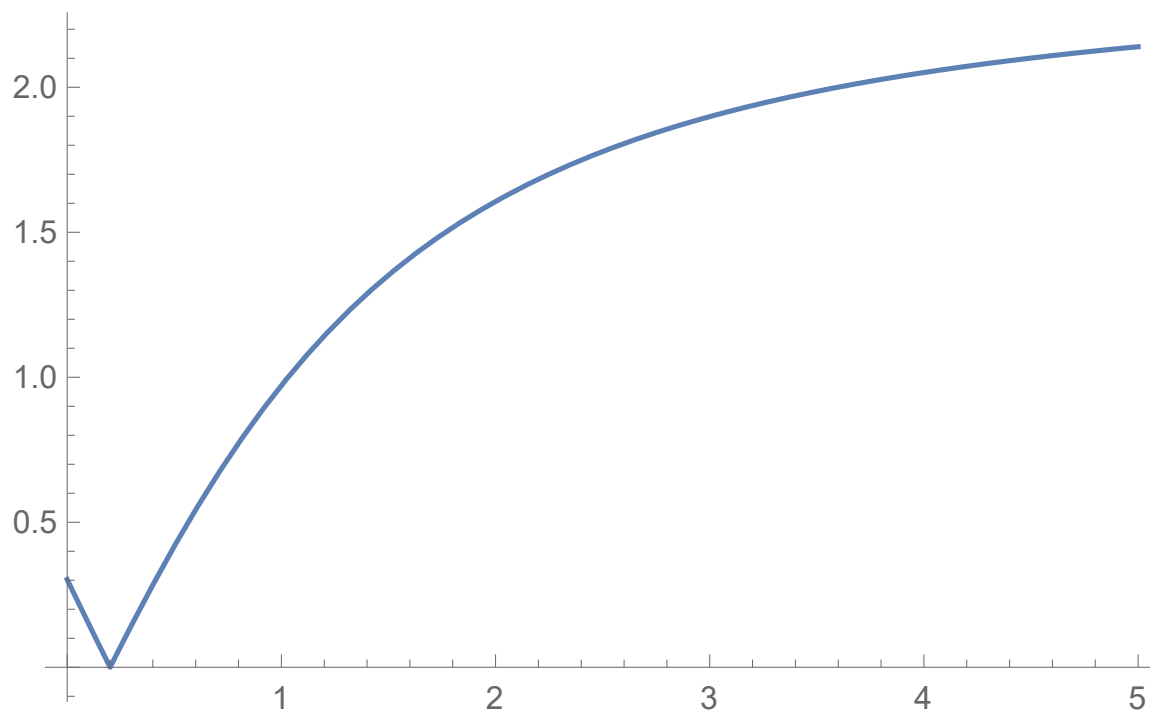با رسم نمودارها به کمک Wolfram Mathematica داریم:
نمودار Magnitude برحسب V نسبت به Level برحسب متر:



نمودار فاز برحسب درجه نسبت به Level برحسب متر:

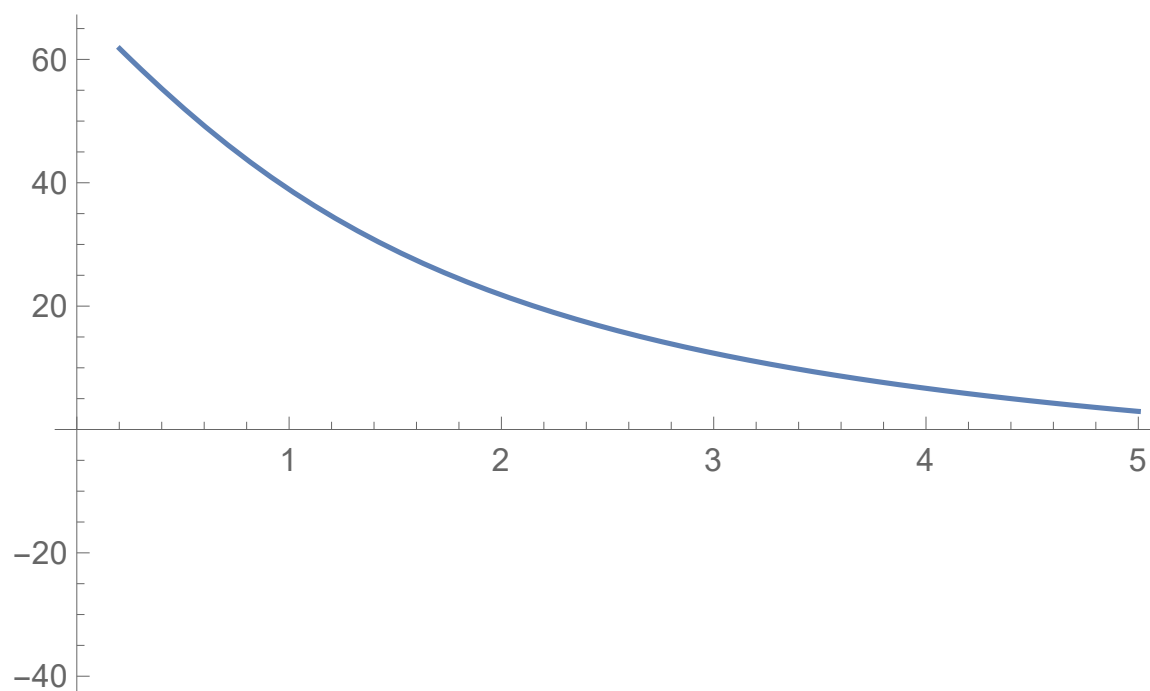



سوال ۱۲

$$\Delta R = GF \times R \times (strain) = 2.06 \times 120 \times 10^{-6} = 2.472 \times 10^{-4}$$

از فرمول فصل قبل داریم:

$$\Delta R = \alpha_0 R \Delta T$$

$$\Delta T = (2.472 \times 10^{-4}) \times (0.0034) \times 120 = 1 \times 10^{-4} \text{ deg } C$$

از طرفی $P = I^2 R$ و $\delta T = P/P_D$ پس

$$I = \sqrt{(P_D \Delta T / R)} = \sqrt{(25 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-4} \times 120)} = 300 \mu A$$



سوال ۱۵

داریم:

$$\Delta V = V_s \left(\frac{R_D}{R_1 + R_D} - \frac{R_A}{R_A + R_2} \right)$$

9

$$R_A = R \left(1 + \frac{\Delta R}{R} \right)$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} \Delta V &= V_s \left(\frac{R}{2R} - \frac{R \left(1 + \frac{\Delta R}{R} \right)}{R \left(1 + \frac{\Delta R}{R} \right) + R} \right) = \frac{V_s}{2} \left(1 - \frac{\left(1 + \frac{\Delta R}{R} \right)}{\left(1 + \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R} \right)} \right) \\ &= \frac{V_s}{2} \frac{1 - \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R}}{1 + \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R}} \end{aligned}$$

همچنین با توجه به بسط تیلور می دانیم:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2/2! - \dots$$

در نتیجه:

$$\Delta V \approx \frac{V_s}{2} \left(-\frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R} \right) \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R} \right) \approx -\frac{V_s}{4} \frac{\Delta R}{R}$$

و با توجه به فرمول GF داریم:

$$\Delta V = -\frac{V_s}{4} GF \frac{\Delta l}{l}$$



سوال ۱۸

ماژول یانگ برای مس حدود $11.73 \times 10^{11} N/m$ است. داریم:


$$E = (F/A)/(strain)$$

$$\pi R^2 = \pi(6/2 \times 0.0254)^2 = 1.824 \times 10^{-2} m^2$$

$$strain = (1lb \times (4.448 N/lb)) / (1.842 \times 10^{-2} \times 11.73 \times 10^{11}) = 2.06 \times 10^{-10}$$

$$\Delta R = R \times (2.02) \times (2.06 \times 10^{-10}) = 4.99 \times 10^{-8} \approx 5 \times 10^{-8} \Omega$$

شکل تقریبی آن به این صورت خواهد بود و با توجه به فشرده شدن، مقاومت کاهش خواهد یافت:

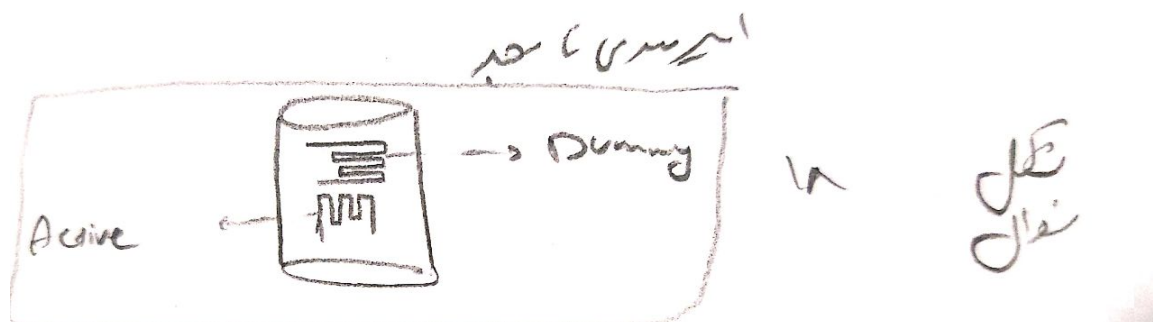



سوال ۲۱

$$10000 \frac{\text{round}}{m} \times 2\pi \frac{\text{rad}}{\text{round}} \times (1m/60s) = 1047.2 \text{rad/s}$$