

اندازه گیری و کنترل کامپیوتری

تمرین پنجم دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف نیم سال دوم ۰۰-۹۹

استاد: **جناب آقای دکتر همتیار** نام و نام خانوادگی: **امیرمهدی نامجو - ۹۷۱۰۷۲۱۲**



سوال ۳

فاصله اولیه 1.02mm است. در فاصله 1.02mm داریم:

$$C = 880 \times 1/1.02 = 862.7pF$$

در فاصله 0.98*mm* داريم:

$$C = 880 \times 1/0.98 = 898.0pf$$

. است. اختلاف دو بازه 36pF است. اختلاف دو بازه 18pF است

سوال ٦

١

$$2.5 \times 10^{-3} \times 200 = 0.5V$$


پس بازه تغییرات بین -0.5V تا 0.5V است.

٠٢.

$$(+200 - (-200))/0.5 = 800$$

يعنى به 800 حالت نياز داريم. پس حداقل نياز به 10 بيت داريم.

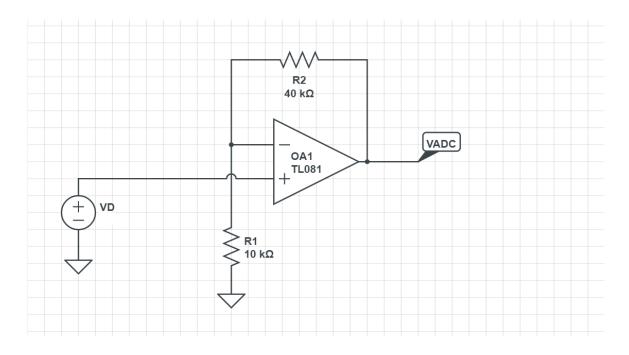۳. در واقع بازه بین 0.5 تا 0.5 ولت را باید به بازه 2.5 تا 2.5 ببریم و خروجی را به ADC بدهیم. در نتیجه Gain مدار 5 است. با مدار غیرمعکوس کننده زیر می توان این کار را انجام داد.





البته در اصل اگر بخواهیم دقیق باشیم، بازه مد نظر ما بین 2.5-1024-2.5-2.5 است. در این صورت با حل دو معادله دو مجهول به عبارت

$$V_{adc} = (4.99756)V_D - 0.0012 = (4.99756)(V_D - 0.00025)$$

می شد که به دلیل کوچک بودن عرض از مبدا، از در نظر گرفتن آن صرف نظر شده است.